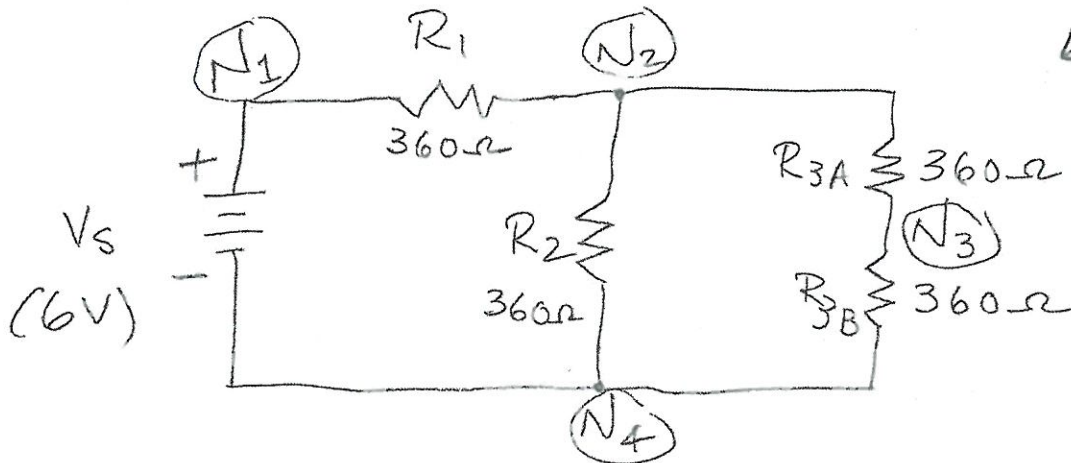



# EGR 182 Lab #4 - Handout 1A

Circuit to build




Breadboard

Power Supply

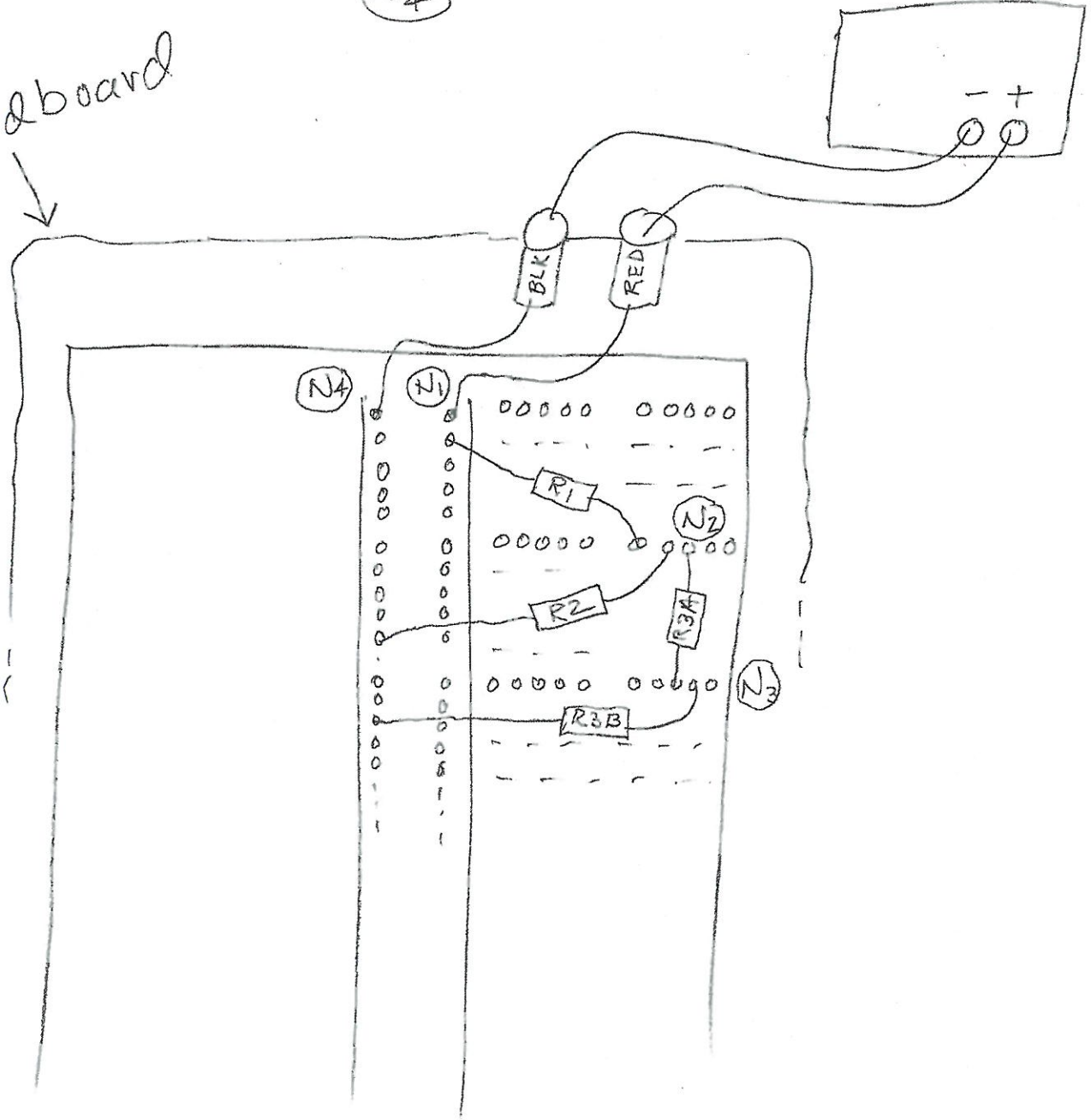
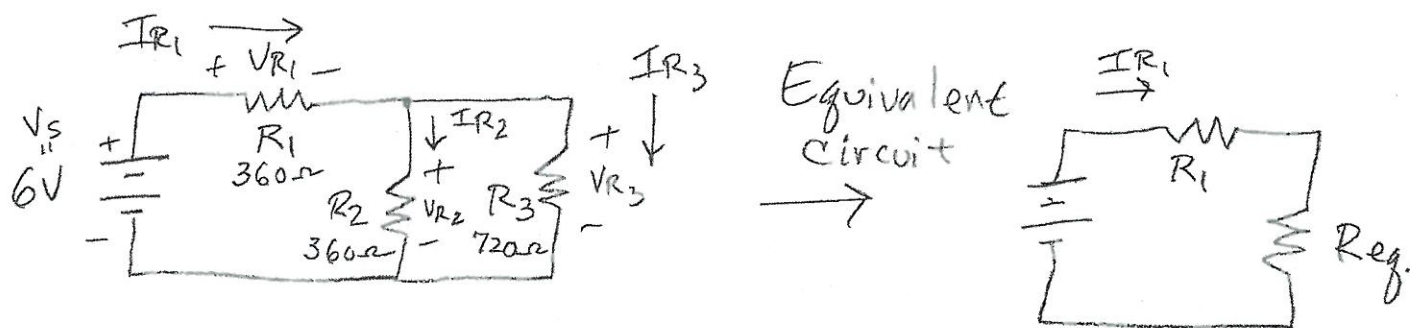
# EGR 182 Lab #4 - Handout 1B

Let's predict our measurements,  
using Ohm's Law and KVL:



$$R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} = \frac{360 \cdot 720}{360 + 720} = 240 \Omega$$

$$I_{R_1} = \frac{V_s}{R_1 + R_{eq}} = \frac{6V}{360 + 240} = \frac{6V}{600 \Omega} = 0.01 A = \boxed{10 mA}$$

$$V_{R_1} = I_{R_1} \cdot R_1 = 0.01 A (360 \Omega) = \boxed{3.6 V}$$


$$\therefore \text{By KVL: } 6V = V_{R_1} + V_{R_2}$$

$$\therefore V_{R_2} = 6V - V_{R_1} = 6V - 3.6V = \boxed{2.4 V}$$

$$I_{R_2} = \frac{V_{R_2}}{R_2} = \frac{2.4V}{360 \Omega} = \boxed{6.7 mA}$$

$$\therefore I_{R_3} = 10 mA - 6.7 mA = \boxed{3.3 mA}$$

# EGR 182 Lab #4 - Handout 2

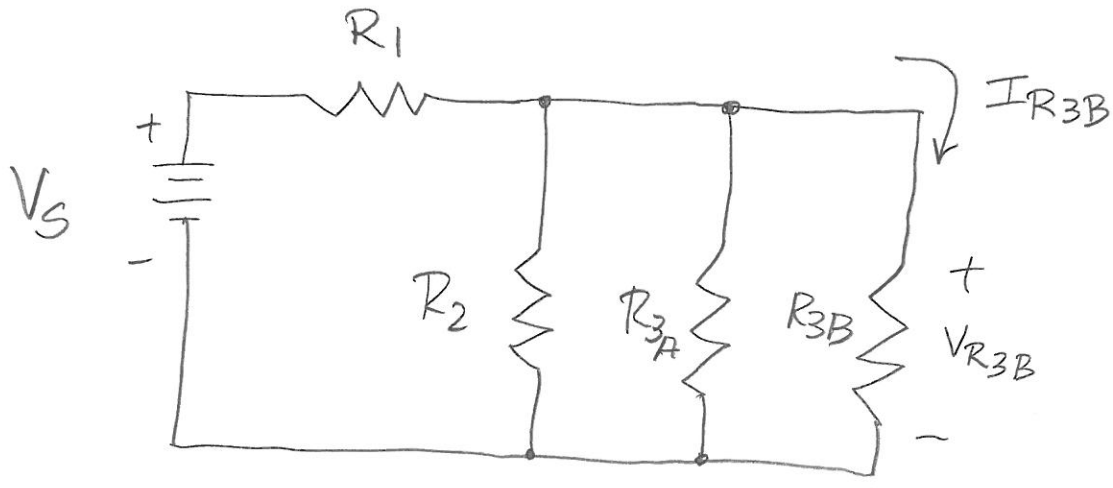

Circuit for Exercises 2 and 5  
(all resistors =  $360\ \Omega$ )